

部品表

	部品番号	型番 または諸元	個数	購入可能ショップ(例)	ショップURL または 秋月販売コード
プリント基板			1	JLPCB	https://ilcpb.com/jp
チューナーモジュール		Si4730-M02	1	共立エレショップ	https://eleshop.jp/shop/g/gQ1D411
液晶表示器		AE-AQM1602A(KIT)	1	秋月電子	108896 薄型液晶DIP変換キットを標準仕様とします
マイコン	U2	ATMEGA328P-PU	1	秋月電子	103142
丸ピンICソケット	U2	28ピン 300mil	1	秋月電子	101339
ミュートトランジスタ	Q1,Q2	2SC2878	2	榎木総業	https://www.kashinoki.shop/?mode=srh&cid=&keyword=2SC2878
赤外線受光器	U3	OSRB38C9AA	1	秋月電子	104659 (2個セット)
3.3Vレギュレータ	U1	LP2950L-33-T92	1	秋月電子	108749
ショットキーダイオード	D3	1S4	1	秋月電子	100127
スイッチングダイオード	D8	1SS178	1	秋月電子	107783 (100本セット)
DCジャック	J3	内径2.1 外径5.5	1	秋月電子	109408
RCAジャック	J5	MJ-523-W 白	1	秋月電子	116497
RCAジャック	J6	MJ-523-R 赤	1	秋月電子	116498
3.5mmステレオジャック	J7	ST-005-G	1	秋月電子	102460
電源スイッチ	J2	SS-12D00G3	1	秋月電子	115707
リセットスイッチ	SW1	タクトスイッチ	1	秋月電子	103648
ヘッダピン	J12	PH-1x40SG	1	秋月電子	108593 (10個セット)
ジャンパプラグ	J12	MJ-254-6R	1	秋月電子	103688 (25個セット) USB-シリアルアダプタ経由給電時にセット
シリアルヘッダ	J11	L型 6P	1	秋月電子	105336
インダクタ	FB2,3	10 μ H	2	秋月電子	103963 (10本セット)
アルミ電解コンデンサ	C19,20	100 μ F	2	秋月電子	110271
アルミ電解コンデンサ	C4,6,8	10 μ F	3	秋月電子	117897
積層セラミックコンデンサ	C5,7,9,11,17,18,24	0.1 μ F	7	秋月電子	113582 (10個セット) C21は実装しない(設計ミス)
抵抗	R1	33k Ω 1/6W	1	秋月電子	116333 (100本セット)
↑	R4,5	22k Ω 1/6W	2	秋月電子	116223 (100本セット)
↑	R2,18,21,22	10k Ω 1/6W	4	秋月電子	116103 (100本セット)
↑	R3,6,C7	1k Ω 1/6W	3	秋月電子	116102 (100本セット)
↑	C16,17,23,24	100 Ω 1/6W	4	秋月電子	116101 (100本セット)

機能使うなら実装するオプション部品					
USB-Aコネクタ	J8	5075AR-04-WH	1	秋月電子	100160 DAISO 300円スピーカーに電源供給するなら実装
電源パイロット LED	D2	お好みの色	1		パイロットLEDは5Vから供給
抵抗 パイロット電流制限	R8	輝度見ながら調整	1		
抵抗 LCDバックライト用	R19, R20	輝度見ながら調整	2		バックライトは5Vから供給
ヘッダピン	J17	2×3	1	秋月電子	116883 ICSPヘッダ
LCD用抵抗	R13,14	10k Ω	1	秋月電子	116103 (100本セット) 超小型LCD搭載の場合に実装(方向問わず)
LCD用抵抗	R15	10k Ω	1	秋月電子	116103 (100本セット) 超小型LCDを非反転で搭載する場合に実装
LCD用コンデンサ	C10,12,13	1 μ F	3	秋月電子	115940 (10個セット) 超小型LCDを非反転で搭載する場合に実装
LCD用抵抗	R21	10k Ω	1	秋月電子	116103 (100本セット) 超小型LCDを上下反転で搭載する場合に実装
LCD用コンデンサ	C14,15,16	1 μ F	3	秋月電子	115940 (10個セット) 超小型LCDを上下反転で搭載する場合に実装
積層セラミックコンデンサ	C1,2	0.1~1 μ F	2		ポップノイズチューニング用
マイコン横ピンソケット	J15,16	14ピン	2	秋月電子	デバッグ用にジャンプワイヤ刺す際に便利

基板にパターンはあるが実装しないファームウェア未対応部品				
整流ダイオード	D1	1N4007	1	100934 (20本セット)
インダクタ	FB1	10 μ H	1	
水晶発振子	Y1	8MHz	1	Arduino UNO等から取り外したマイコンにブートローダー
水晶発振負荷コンデンサ	C22,C23	22pF	2	書き込む際には必要な場合あり
UI用LED	D4	お好みの色	1	
UI用LED	D5	お好みの色	1	
UI用LED	D6	お好みの色	1	
UI用LED	D7	お好みの色	1	
抵抗 LED用	R9	輝度見ながら調整	1	
抵抗 LED用	R10	輝度見ながら調整	1	
抵抗 LED用	R11	輝度見ながら調整	1	
抵抗 LED用	R12	輝度見ながら調整	1	
SPI接続 7SEG LED		7SEG 8桁	1	Amazon等
パスコン 7SEG LED用	C3	0.1 μ F	1	

スケッチ書き込みに使うUSB-シリアルアダプタ				
USB-シリアルアダプタ		AE-TTL-232R	1 秋月電子	111007
マイクロUSBケーブル			1 秋月電子	107607

ACアダプタ				
5VACアダプタ		AD-T50P200	1 秋月電子	111996 USB-シリアルアダプタから給電する場合は不要

リモコン送信機				
ELPA TVリモコン		RC-TV013UD	1 ホームセンタ 家電量販店など	https://www.elpadirect.jp/products/4901087205325/

アンテナ				
AMループアンテナ			1 Amazonなど	リード線先端がコネクタではなく裸線の物をご用意ください

木道家屋または窓際設置であればAMはループアンテナで十分受信可能 FMはワイヤーアンテナでは良好な受信は期待できません